

CPE 312

SASAN GHASAE

LAB 1

Jan 29th. 2024


Last two digits of my student number:

91

$$\Rightarrow 9+1=10$$

$$10 \Rightarrow$$

3946

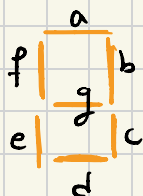

X	Y	$F_a$	$F_b$	$F_c$	$F_d$	$F_e$	$F_f$	$F_g$	
0	0	0	0	0	0	1	1	0	$\Rightarrow 3$
0	1	0	0	0	0	1	0	0	$\Rightarrow 9$
1	0	1	0	0	1	1	0	0	$\Rightarrow 4$
1	1	0	1	0	0	0	0	0	$\Rightarrow 6$


$$F_c = F_g = 0$$

$$F_e = \overline{X} + \overline{Y} = \overline{(X \cdot Y)}$$



$$F_a = F_d = X \cdot \overline{Y}$$

$$F_f = \overline{X} \cdot \overline{Y}$$


$$F_b = X \cdot Y$$

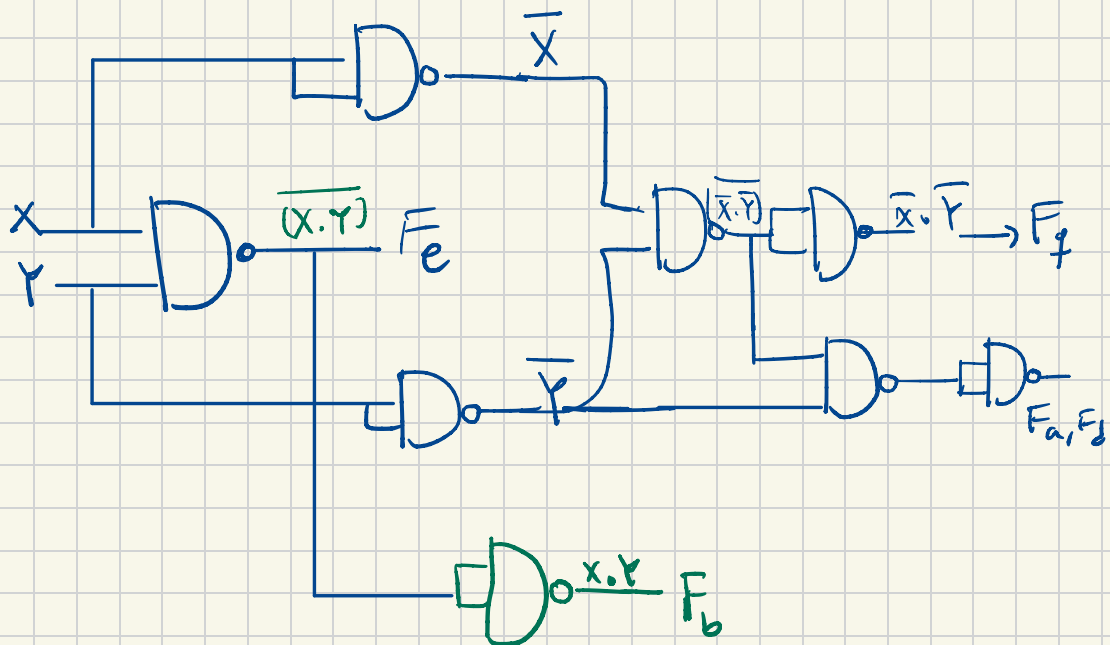


# Circuit Diagram:

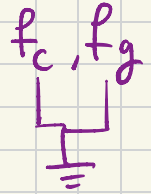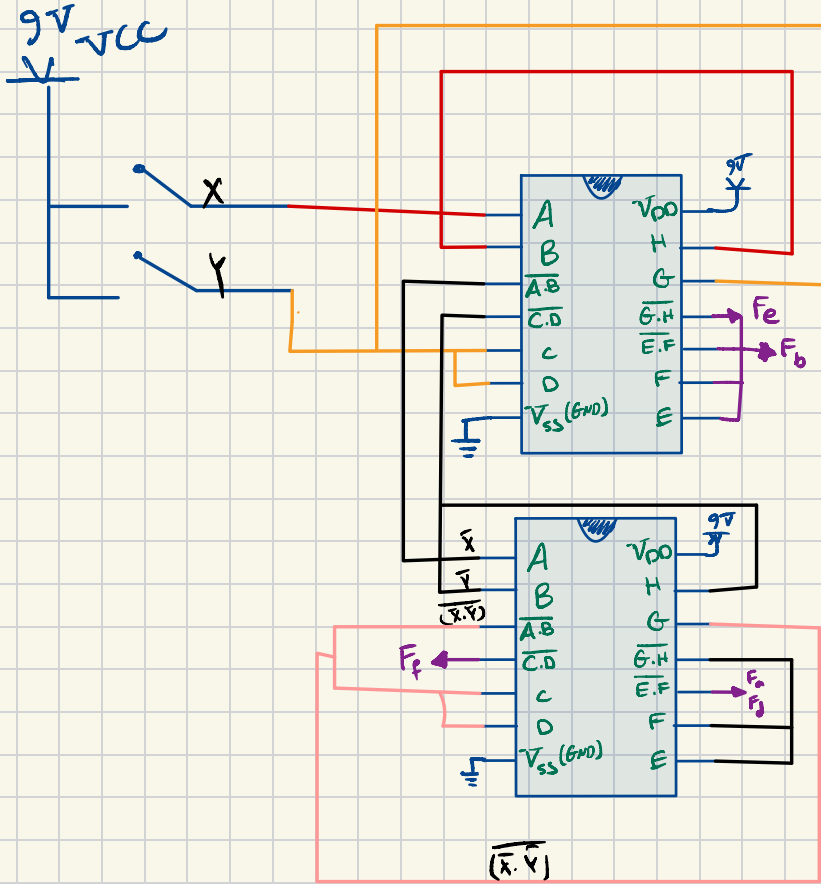

# PINOUT Diagrams:

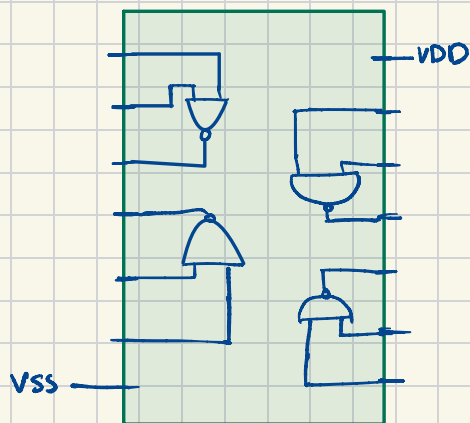

CD 4011  
NAND  
gate

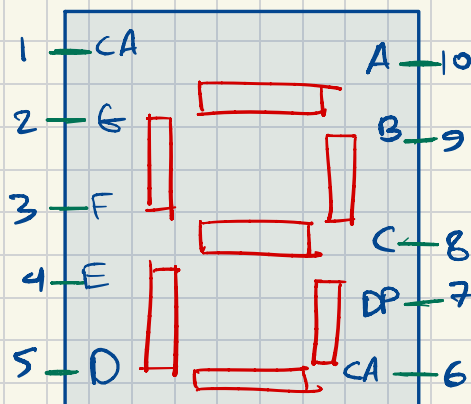

LS4D-F101